



**Forum: LASER**

**Topic: Esquema para testes de fonte**

**Subject: Esquema para testes de fonte**

Enviado por: ASC

Enviado em: 28/07/2013 13:28:01

Ola amigos! Segue abaixo esquema de teste para fontes feito por mim, esse esquema quem me passou é um amigo que trabalha na area de eletronica.

<http://imageshack.us/a/img821/9193/qgfi.jpg>

<http://imageshack.us/a/img4/9707/9xof.jpg>

<http://img713.imageshack.us/img713/4620/qv7g.jpg>

Segue fotos de como montar seu testador de fontes

<http://imageshack.us/a/img534/3748/t5e2.jpg>

<http://imageshack.us/a/img7/7840/kfy0.jpg>

Ola amigos desse processo voce usara 80 cm de fio, 01- Lampada de 200W, 01-soquete com suporte , 01- tomada, 01- adaptador e cola quente.

Nas primeiras fotos mostram como é utilizado o equipamento

Quando voce fizer a manutenção em uma placa fonte, faça as conexões com mostra as fotos, ligue a placa fonte se a lampada acender e porque existe mais componentes em curto, se não acender é porque esta ok.

Um grande abraço a todos! As fotos ficaram um pouco ruim é porque onde tirei as fotos foi improvisado de ultima hora.